



Nome: _____

Notas Importantes!

1. Verifique, para todas as questões, qual a resposta correta e assinale com um "X" a sua escolha na tabela ao lado. Por cada resposta incorreta será descontada, à cotação global, 1/3 da cotação da respetiva pergunta.
2. Pode usar até um máximo de 4 respostas duplas (por cada dupla: 0 respostas certas desconta 2/3; 1 resposta certa conta 2/3). Se usar mais de 4 duplas, serão aceites as 4 primeiras e as restantes serão consideradas respostas erradas.
3. Durante a realização do teste não é permitida a permanência junto do aluno, mesmo que desligado, de qualquer dispositivo eletrónico não expressamente autorizado (nesta lista incluem-se calculadoras, telemóveis, smartwatches e qualquer outro dispositivo de captura de imagem e/ou comunicação). A sua deteção durante a realização do exame implica a imediata anulação do mesmo.
4. Não é permitido escrever na área branca em torno da matriz de respostas.
5. Cotações: Grupo I – cada 0.5 valores; Grupo II – cada 0.75 valores; Grupo III – cada 1 valor

Grupo I

1. Qual o número mínimo de LUTs 3:1 necessárias para implementar um somador completo de 1 bit (*full adder*)?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2. Qualquer função lógica implementável numa LUT 4:1 pode também ser implementada:
a) em duas LUTs 2:1
b) em duas LUTs 3:1
c) numa LUT 5:1
d) todas as restantes respostas estão corretas
3. Se num circuito implementado na FPGA do *kit* DE2-115 a entrada correspondente ao botão KEY(0) ligar diretamente à saída LEDR(0), então:
a) LEDR(0) acende quando o botão KEY(0) não está premido
b) LEDR(0) acende quando o botão KEY(0) está premido
c) LEDR(0) não muda com o estado do botão KEY(0) porque falta um circuito de *debouncing*
d) LEDR(0) pisca com a frequência do sinal de relógio CLOCK_50 do *kit*
4. A construção **entity** do VHDL permite
a) descrever a implementação de um módulo
b) descrever a interface de um módulo
c) modelar a concorrência entre os vários processos definidos na sua parte declarativa
d) definir novos tipos de dados usados nos portos de um módulo
5. Em VHDL, qual das seguintes funções/macros permite converter um inteiro (**integer**) diretamente para **std_logic_vector**?
a) função **to_integer**
b) função **to_unsigned**
c) macro de conversão **std_logic_vector**
d) nenhuma das restantes respostas está correta
6. Em VHDL um porto corresponde:
a) à implementação dum módulo c) a um sinal interno dum módulo
b) a um sinal de interface dum módulo d) ao nome de um módulo numa biblioteca

	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	a	b	c	d
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
	a	b	c	d
29				
30				
31				

7. Qual das seguintes construções de VHDL não é sintetizável?

- a) `wait for ...`
- b) `if ... then ... else`
- c) `when ... else`
- d) `case ... is ... when`

8. O seguinte trecho de código VHDL descreve um:

```
case inputs is
    when "00" => outputs <= "0001";
    when "01" => outputs <= "0010";
    when "10" => outputs <= "0100";
    when others=> outputs <= "1000";
end case;
```

- a) *barrel shifter* de 4 bits
- b) *multiplexer* 4:2
- c) codificador binário 4:2
- d) decodificador binário 2:4

9. A partir do excerto de código seguinte, pode-se concluir que `sig` é um sinal do tipo:

```
signal s_a, s_b : signed(3 downto 0);
...
s_a <= "1010";
s_b <= "0110";
sig <= (s_a(3) & s_a) + (s_b(3) & s_b);
```

- a) `signed(3 downto 0)`
- b) `signed(4 downto 0)`
- c) `std_logic_vector(3 downto 0)`
- d) `std_logic_vector(4 downto 0)`

10. Ainda sobre o código da questão 9, o resultado da execução da seguinte expressão é:


```
to_integer(s_a * s_b);
```

- a) 60
- b) -60
- c) -36
- d) -12

11. A linha de código VHDL `s_reg <= s_reg(N-1) & s_reg(N-1 downto 1);` descreve uma operação de:

- a) deslocamento lógico à direita
- b) deslocamento aritmético à esquerda
- c) deslocamento aritmético à direita
- d) rotação à direita

 12. Qual dos diagramas temporais seguintes corresponde à simulação do código dado:



```
process (clk)
begin
    if (falling_edge(clk)) then
        dOut <= dIn;
    end if;
end process;
```

13. Considerando o seguinte excerto de código VHDL, cuja intenção é descrever um *flip-flop* tipo D, pode-se afirmar que este:

```
process (clk)
begin
    if (clk = '1') then
        dataOut <= dataIn;
    end if;
end process;
```

- a) simula corretamente, sintetiza mas funciona incorretamente em hardware
 - b) simula, sintetiza e funciona corretamente em *hardware*
 - c) não simula corretamente, apesar de sintetizar e funcionar corretamente em *hardware*
 - d) não simula corretamente, sintetiza, e não funciona corretamente em hardware
14. Identifique a afirmação **errada** sobre um **package** em VHDL:
- a) um **package** pode incluir definições de tipos
 - b) um **package** pode incluir protótipos e implementação de funções
 - c) um **package** pode fazer uso de outros **packages** (utilizar definições de outros **packages**)
 - d) um **package** pode incluir implementações (**architectures**)
15. Para realizar um registo de deslocamento bidirecional de 32 bits, com *reset* síncrono e possibilidade de carregamento paralelo, são necessários, no mínimo:
- a) 16 *flip-flops*
 - b) 32 *flip-flops*
 - c) 64 *flip-flops*
 - d) 128 *flip-flops*
16. Numa memória RAM de dois portos, em que o barramento de endereços é de 4 bits e o de dados é de 16 bits, o número total de bits de armazenamento é:
- a) 64 bits
 - b) 128 bits
 - c) 256 bits
 - d) 512 bits

Grupo II


17. A análise do seguinte excerto de código VHDL permite afirmar que:

```
process(enable, counter)
begin
    if (enable = '1') then counter <= counter + 1;
    end if;
end process;
```

- a) será sintetizado um contador *edge triggered* crescente
- b) será sintetizado um registo de deslocamento
- c) será sintetizado um acumulador *edge triggered*
- d) será sintetizado um circuito cujo comportamento é imprevisível

 18. Considere o seguinte excerto de código VHDL. Assumindo que **clk** e **A** evoluem de acordo com o diagrama temporal dado, o sinal **C**:

```
process (clk)
begin
    if (rising_edge(clk)) then
        B <= A;
        C <= B;
    end if;
end process;
```



- a) muda de '0' para '1' aos 15 ns
- b) muda de '0' para '1' aos 30 ns
- c) muda de '0' para '1' aos 50 ns
- d) mantém sempre o valor '0'

19. O seguinte código VHDL implementa um contador de módulo (na saída **count**):

```
entity Counter is
    port (clk, reset : in std_logic;
          count      : out std_logic_vector(3 downto 0));
end Counter;
architecture Behavioral of Counter is
    signal s_count : unsigned(3 downto 0);
    signal s_reset : std_logic;
begin
    s_reset <= reset or (s_count(3) and s_count(0));
    count <= std_logic_vector(s_count);
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (s_reset = '1') then
                s_count <= (others => '0');
            else
                s_count <= s_count + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

- a) 3
- b) 8
- c) 9
- d) 10

20. No código VHDL apresentado na questão 19, o *duty cycle* da saída **count (3)** é:

- a) 10%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 80%

21. No código VHDL apresentado na questão 19, se a frequência de **clk** for 50 MHz, qual o período da saída **count (3)**?

- a) 20 ns
- b) 40 ns
- c) 200 ns
- d) é impossível calcular porque o sinal **count (3)** não é periódico

22. Considerando as seguintes atribuições concorrentes:

```
R1 <= std_logic_vector(unsigned(A) + unsigned(B));
R2 <= std_logic_vector(signed(A) + signed(B));
```

- a) R1 será diferente de R2 apenas se os bits mais significativos dos operandos **A** e **B** forem opostos
- b) R1 será diferente de R2 apenas se os bits mais significativos de ambos os operandos **A** e **B** forem '1'
- c) R1 e R2 serão sempre diferentes
- d) R1 será sempre igual a R2

23. Considere o seguinte trecho de código VHDL, relativo a um comparador com duas saídas (**gtSigned** e **gtUnsigned**).

```
port(a, b : in std_logic_vector (3 downto 0);
...
gtSigned   <= '1' when (signed(a)   > signed(b))   else
              '0';
gtUnsigned <= '1' when (unsigned(a) > unsigned(b)) else
              '0';
```

Assumindo que **a**="1111" e **b**="0001" as saídas vão possuir, respetivamente, os seguintes valores

- a) **gtSigned** <= '0' e **gtUnsigned** <= '1'
- b) **gtSigned** <= '1' e **gtUnsigned** <= '0'
- c) **gtSigned** <= '0' e **gtUnsigned** <= '0'
- d) **gtSigned** <= '1' e **gtUnsigned** <= '1'

24. O seguinte trecho de código VHDL implementa um:

- a) temporizador do tipo atraso à desoperação (saída permanece ativa durante um tempo fixo após a ativação da entrada **start**)
- b) temporizador do tipo atraso à operação (saída é ativada após um tempo fixo depois da ativação da entrada **start**)
- c) divisor de frequência
- d) nenhuma das restantes respostas está correta

```
process (clk)
begin
    if (rising_edge(clk)) then
        if (reset = '1') then
            timerOut <= '0';
            s_count  <= 0;
        elsif (s_count = 0) then
            if (start = '1') then
                timerOut <= '1';
                s_count  <= s_count + 1;
            else
                timerOut <= '0';
            end if;
        elsif (s_count = K-1) then
            timerOut <= '0';
            s_count  <= 0;
        else
            timerOut <= '1';
            s_count  <= s_count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

25. Considere uma memória RAM com a seguinte interface:

```
entity RAM is
    generic(addrBusSize : positive := 3;
            dataBusSize : positive := 4);
    port(clk           : in  std_logic;
          writeEnable   : in  std_logic;
          writeAddress  : in  std_logic_vector((addrBusSize - 1) downto 0);
          writeData     : in  std_logic_vector((dataBusSize - 1) downto 0);
          readAddress   : in  std_logic_vector((addrBusSize - 1) downto 0);
          readData      : out std_logic_vector((dataBusSize - 1) downto 0));
end RAM;
```

A esta memória aplica-se a afirmação seguinte:

- a) é uma memória com um porto de acesso
- b) é uma memória com dois portos de acesso
- c) é uma memória com seis portos de acesso
- d) é uma memória com **addrBusSize** portos de acesso

26. Ainda relativamente à memória da questão 25, para instanciar uma memória que armazena 64k palavras de 16 bits, a respetiva construção **generic map** deve ser parametrizada da seguinte forma:

- a) `addrBusSize => 64000, dataBusSize => 16`
- b) `addrBusSize => 64, dataBusSize => 64`
- c) `addrBusSize => 16, dataBusSize => 16`
- d) `addrBusSize => 16, dataBusSize => 64000`


27. Pretende-se criar uma memória ROM de tipo **TROM** que implemente um multiplicador, sem sinal, de duas quantidades de 2 bits cada. A ROM comporta-se como uma LUT em que os operandos da multiplicação são as entradas e o resultado a saída. A constante que define o conteúdo da memória pode ser inicializada de modo seguinte:

constant c_memory: TROM :=

- a) `(x"0",x"1",x"2",x"3",x"4",x"5",x"6",x"7",x"7",x"6",x"5",x"4",x"3",x"2",x"1",x"0") ;`
- b) `(x"0",x"0",x"0",x"0",x"1",x"1",x"2",x"2",x"3",x"3",x"4",x"4",x"6",x"6",x"9",x"9") ;`
- c) `(x"0",x"0",x"0",x"0",x"0",x"1",x"2",x"3",x"0",x"2",x"4",x"6",x"0",x"3",x"6",x"9") ;`
- d) `(x"0",x"1",x"2",x"3",x"4",x"5",x"6",x"7",x"8",x"9",x"A",x"B",x"C",x"D",x"E",x"F") ;`

28. Considerando o tipo de dados **std_logic** de VHDL, os valores “impostos” pelas portas lógicas “A” e “B”, assim como o resultante no ponto “?”, são respetivamente:

- a) '1', 'L' e '1'
- b) '1', '0' e 'X'
- c) '0', 'L' e 'X'
- d) '0', '0' e '0'

 

Grupo III

29. Considere o seguinte excerto de código VHDL:

```
ger_loop: for i in 3 downto 0 generate
  init: if (i = 3) generate
    dataOut(i) <= dataIn(i);
  else generate
    dataOut(i) <= dataIn(i+1) xor dataIn(i);
  end generate init;
end generate ger_loop;
```

Determine o valor do sinal **dataOut(3 downto 0)** quando **dataIn(3 downto 0) = "1100"**.

- a) "0010" b) "0100" c) "1100" d) "1010"

30. Considerando o seguinte código VHDL, identifique todos os módulos que constituem o *datapath* do sistema computacional **IterCore** (a entidade **ShiftUnit** implementa um registo de deslocamento).

- a) "ShiftUnit" e "Decide"
- b) "ShiftUnit", "Decide" e "IterCore"
- c) "decide_unit", "in_reg", "op1", "op2" e "out_reg"
- d) "in_reg", "op1", "op2" e "out_reg"

entity ShiftUnit ... -- registo de deslocamento à esquerda com load síncrono

```
-----
entity Decide is
  generic(numBits : positive := 8);
  port(clk : in std_logic;
       reset, start : in std_logic;
       busy, done : out std_logic;
       shift, load : out std_logic);
end Decide;
```

```

architecture Behavioral of Decide is
    type TState is (ST_IDLE, ST_INIT, ST_TEST);
    signal s_currentState, s_nextState : TState;
    signal s_cnt : natural range 0 to numBits;
begin
    process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then s_currentState <= ST_IDLE;
            else s_currentState <= s_nextState; end if;
        end if;
    end process;
    process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (s_currentState = ST_IDLE) then s_cnt <= 0;
            elsif (s_currentState = ST_TEST) then s_cnt <= s_cnt + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process(s_currentState, start, s_cnt)
    begin
        s_nextState <= s_currentState;
        case s_currentState is
            when ST_IDLE =>
                if (start = '1') then s_nextState <= ST_INIT; end if;
            when ST_INIT => s_nextState <= ST_TEST;
            when ST_TEST =>
                if (s_cnt < numBits-1) then s_nextState <= ST_TEST;
                else s_nextState <= ST_IDLE; end if;
            end case;
        end process;
    process(s_currentState)
    begin
        busy <= '0'; done <= '0'; shift <= '0'; load <= '0';
        case s_currentState is
            when ST_IDLE => done <= '1';
            when ST_INIT => busy <= '1'; load <= '1';
            when ST_TEST => busy <= '1'; shift <= '1';
        end case;
    end process;
end Behavioral;

```

```

entity IterCore is
    generic(numBits : positive := 8);
    port(clk : in std_logic;
         reset, start : in std_logic;
         busy, done : out std_logic;
         operand : in std_logic_vector(numBits - 1 downto 0);
         result : out std_logic_vector(numBits - 1 downto 0));
end IterCore;
architecture Structural of IterCore is
    signal s_xor, s_shift, s_load : std_logic;
    signal s_test, s_op : std_logic_vector(numBits downto 0);
begin
    decide_unit: entity work.Decide(Behavioral)
        generic map (numBits => numBits)
        port map (clk => clk, reset => reset, start => start,
                 busy=> busy, done => done, shift => s_shift,
                 load=> s_load);

```

```





in_reg: entity work.ShiftUnit(Behavioral)
  generic map(N => numBits+1)
  port map(clk => clk,      dataIn => s_op,      sin => '0',
           loadEn => s_load, shiftEn => s_shift, dataOut => s_test);

op1: s_op <= '0' & operand;
op2: s_xor <= s_test(numBits) xor s_test(numBits-1);

out_reg: entity work.ShiftUnit(Behavioral)
  generic map(N => numBits)
  port map(clk => clk,      dataIn => (others => '0'), sin => s_xor,
           loadEn => s_load, shiftEn => s_shift, dataOut => result);
end Structural;

```

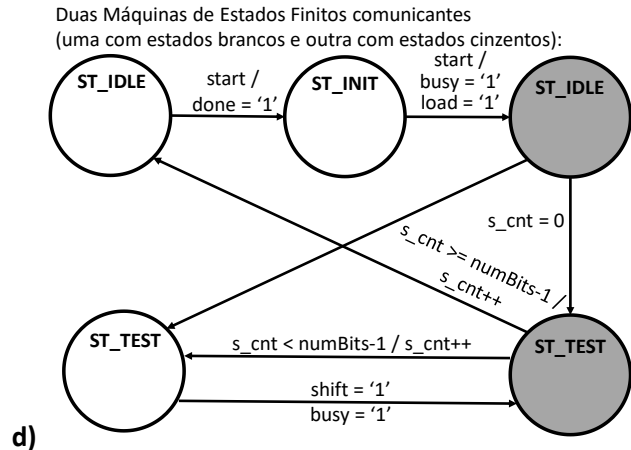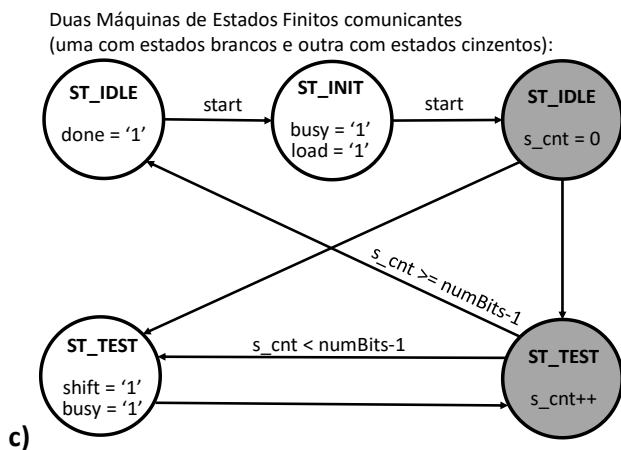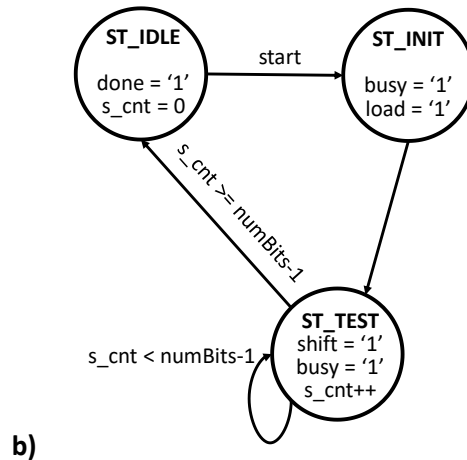 31. Qual o diagrama de estados da entidade **Decide** apresentada no código VHDL da questão 30? De notar que nos diagramas só são apresentadas as saídas ativas.



Questões extra sobre o código apresentado na questão 30:

Qual dos módulos (entidade-arquitetura) apresentados é baseado numa máquina de estados finitos?

Qual o tipo da máquina de estados finitos (*Mealy* ou *Moore*)? _____

Justifique: _____